
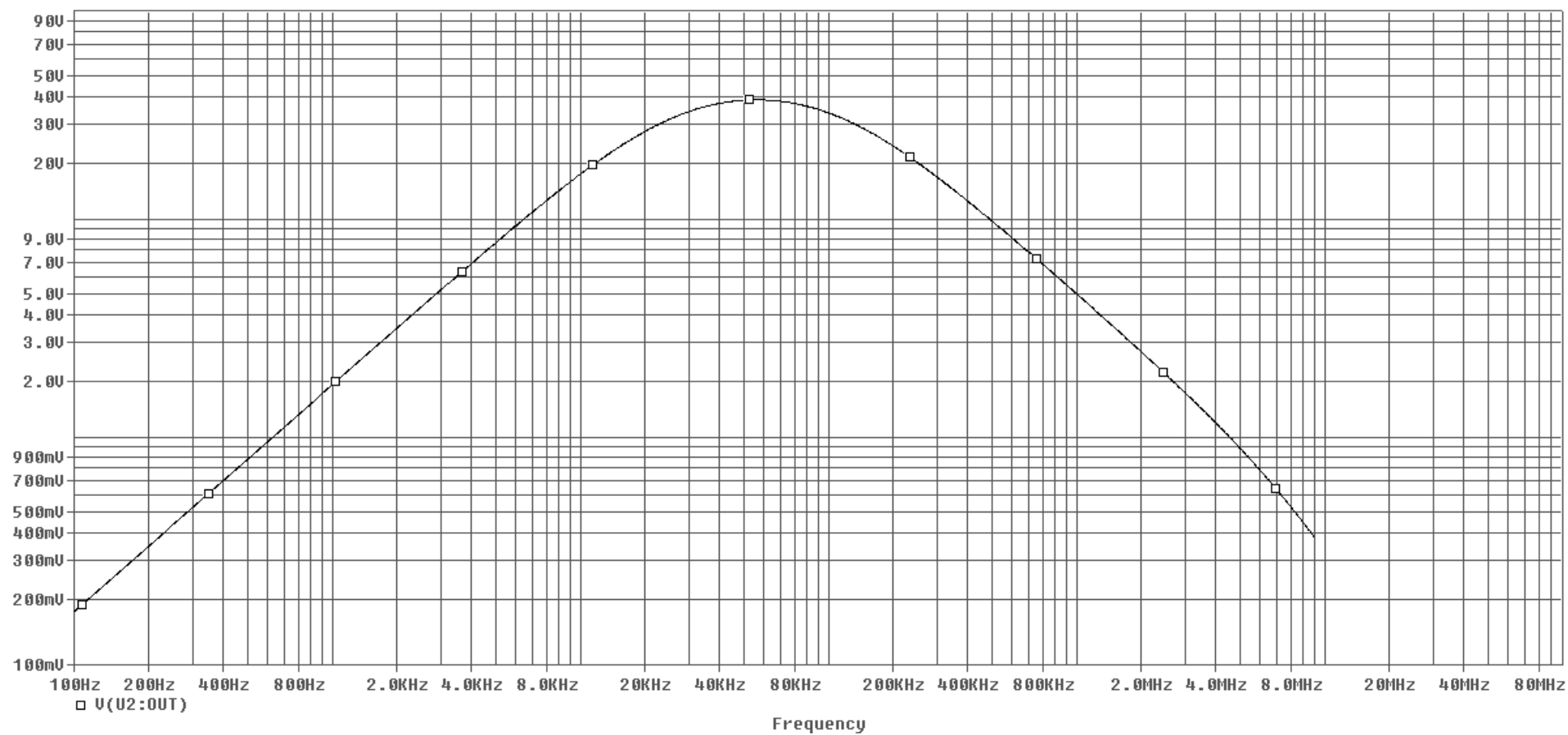



Rysunek 2: Wykres charakterystyki $U_{wy} = f(U_{we})$

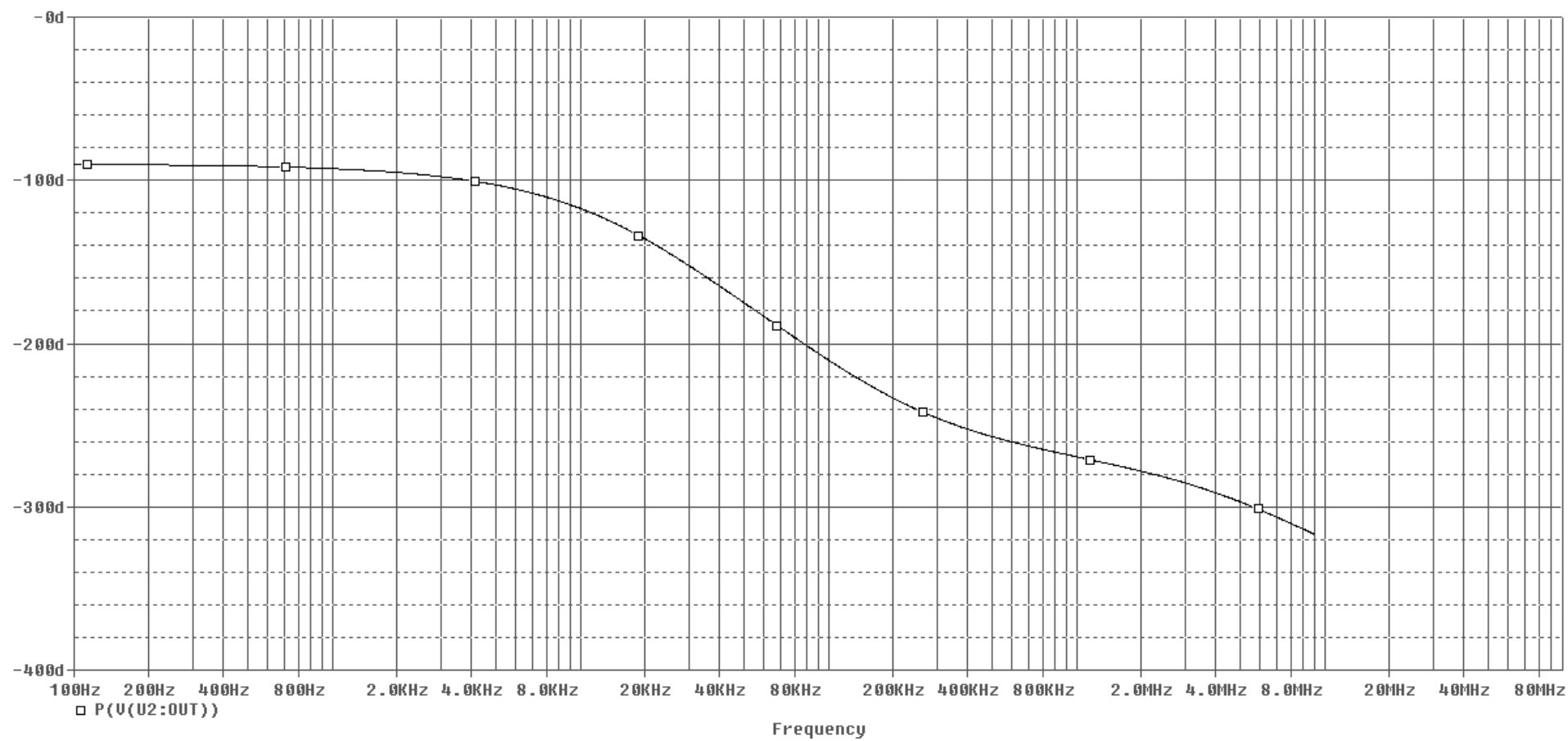

Rysunek 3: Charakterystyka amplitudowa układu różniczkującego



Rysunek 4: Charakterystyka fazowa układu różniczkującego

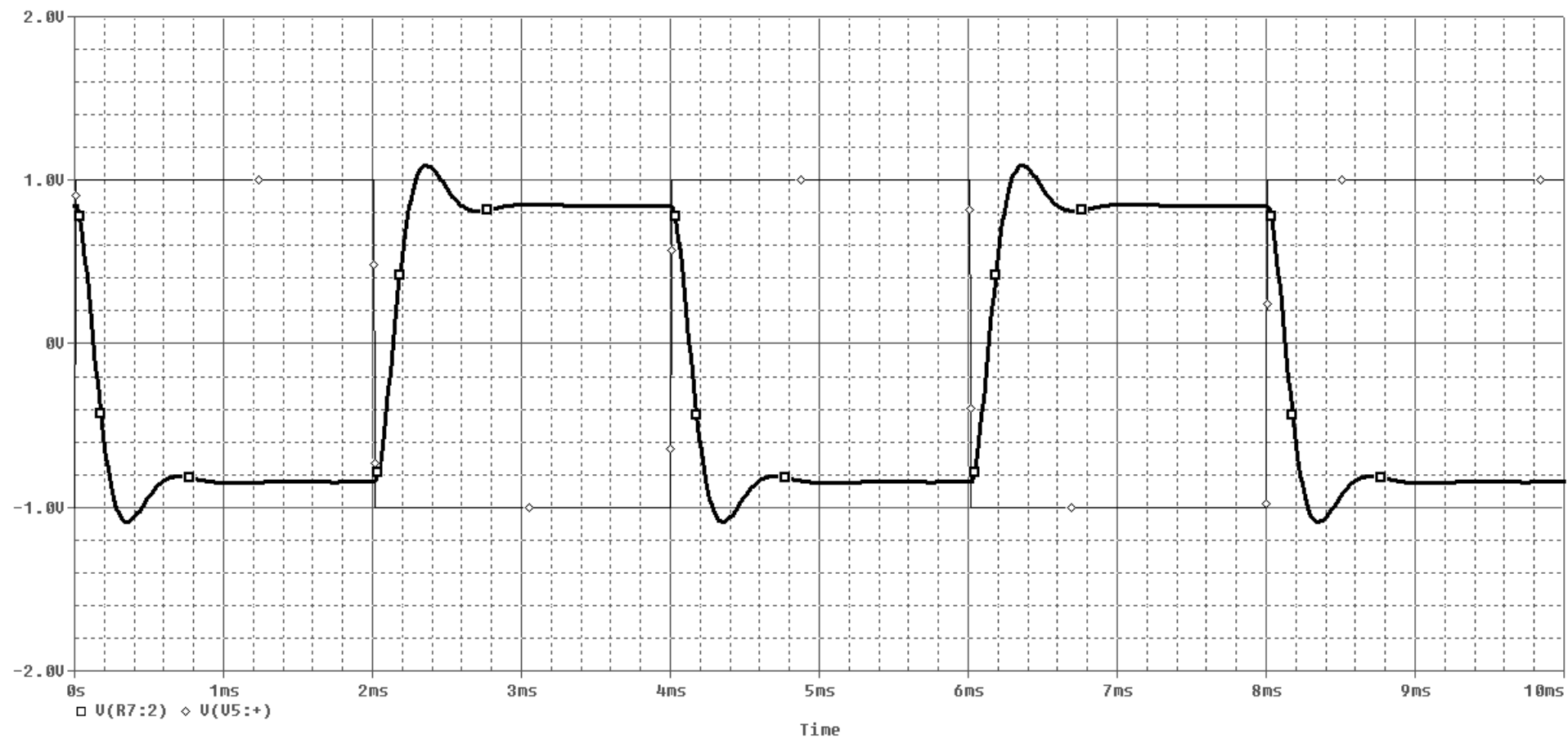

Rysunek 5: Charakterystyka impulsowa zaprojektowanego filtra